
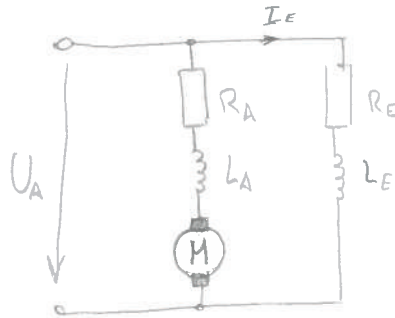


21) Nebenschluss - Gleichstrommaschine

$$U_i = f(I_E) \text{ bei } n = 1000 \text{ U/min}$$

$$I_{AN} = 200 \text{ A}, U_{AN} = 40 \text{ V}, n_N = 2000 \text{ U/min}$$

1.)

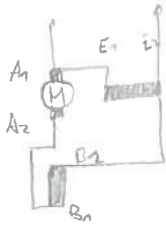

2.) ges.: $k_1 \Phi_N, M_N, P_N$ $R_E = 2,5 \Omega$

$$I_E = \frac{U_{AN}}{R_E} = 16 \text{ A} \quad I_{ALL} = 0 !$$

\Downarrow

$$U_i = 19,5 \text{ V} \Rightarrow \underline{k_1' \Phi} = \frac{U_i}{\Omega_m} = \frac{19,5 \text{ V}}{\frac{1000 \text{ U}}{\text{min}} \cdot 2\pi} \cdot 60 = \underline{0,186 \text{ Vs}}$$

$$\underline{M_N} = I_{AN} k_1' \Phi = \underline{37,24 \text{ Nm}}$$

$$\underline{P_N} = I_{AN} \cdot U_{AN} = \underline{8 \text{ kW}}$$

3.) ges.: n_0, R_A

$$U_{AN} = k_1 \Phi \cdot \Omega_0 \Rightarrow \underline{n_0} = \frac{U_{AN}}{k_1' \Phi} \cdot \frac{60}{2\pi} = \underline{2051,3 \frac{\text{U}}{\text{min}}}$$

$$U_A = I_A R_A + k_1' \Phi \Omega_N \Rightarrow \underline{R_A} = \frac{U_A - k_1' \Phi \frac{2000 \text{ U/min} \cdot 2\pi}{60}}{I_A} = \underline{5 \text{ m}\Omega}$$

4.) ges.: η_N $R_E = 2,5 \Omega$

$$\underline{\eta_N} = \frac{P_{mech}}{P_{el}} = \frac{M \Omega_m}{U_{AN} I_{N1}} = \frac{M \cdot \frac{n_N \cdot 2\pi}{60}}{U_{AN} (I_E + I_{AN})} = \underline{0,903}$$

5.) $n = 2000 \frac{\text{U}}{\text{min}}, R_E = 2,5 \Omega, R_L = 0,01 / 0,02 / 0,05 \Omega \quad \underline{10 \Omega}$

ges.: I_L, I_E , Kennlinie $U_A = f(I_L)$

Generator